



3.6 只读存储器 (ROM)

分类 { 掩模 ROM
可编程 ROM (PROM — Programmable ROM)
可擦除可编程 ROM (EPROM — Erasable PROM)

说明:

掩模 ROM 生产过程中在掩模板控制下写入，内容固定，不能更改

PROM 内容可由用户编好后写入，一经写入不能更改
紫外光擦除 (约二十分钟)

EPROM 存储数据可以更改，但改写麻烦，工作时只读

EEPROM 或 E²PROM 电擦除 (几十毫秒)



3.6.1 ROM 的结构和工作原理

一、ROM 的结构示意图


1. 基本结构

$A_{n-1} \sim A_0$ — n 位地址

$D_{b-1} \sim D_0$ — b 位数据


最高位

最低位

 



2. 内部结构示意图

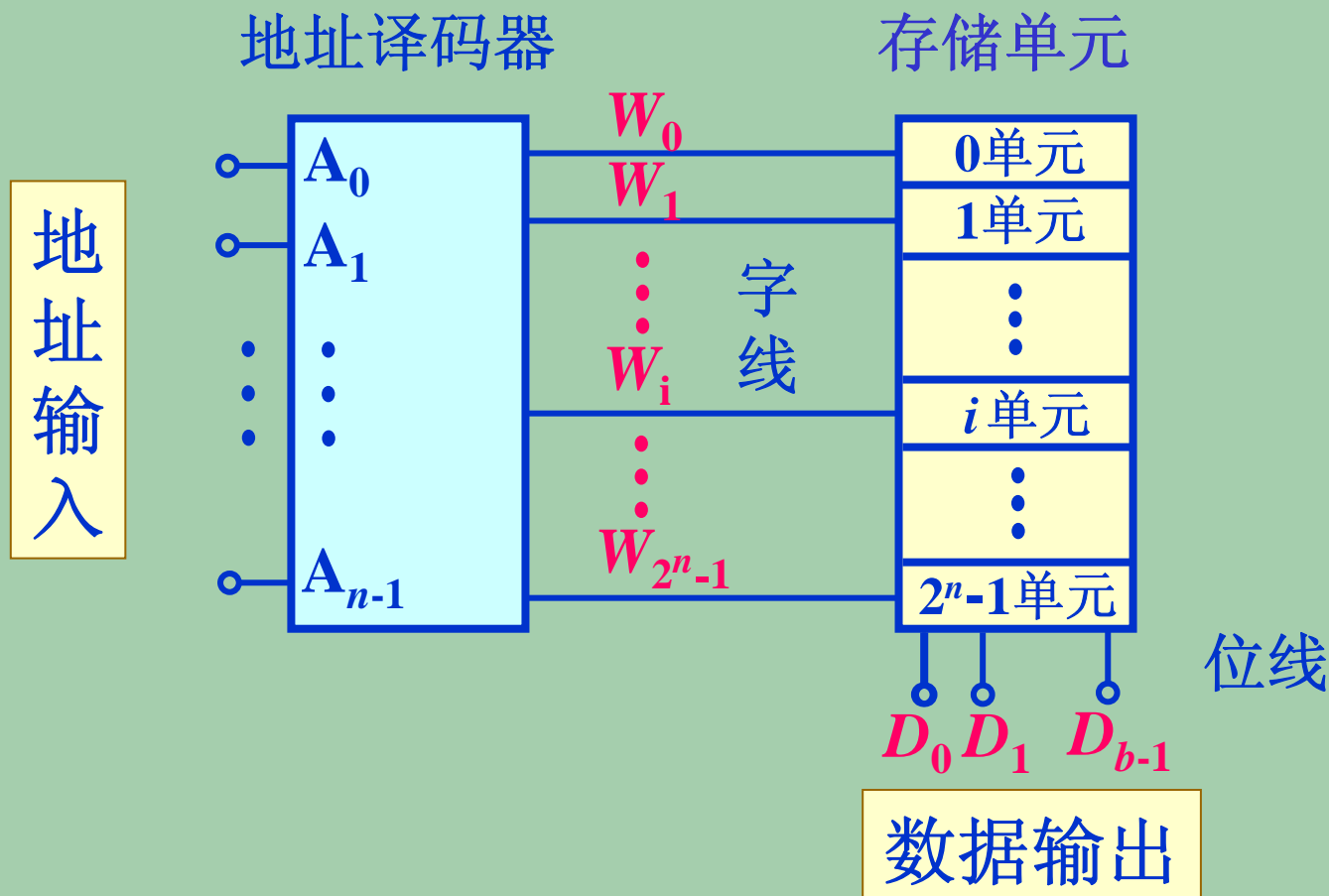





$$\text{ROM 存储容量} = \text{字线数} \times \text{位线数} = 2^n \times b \text{ (位)}$$



3. 逻辑结构示意图

(1) 中、大规模集成电路中逻辑图简化画法的约定



$A \ B \ C \ D$

    



- 连上且为硬连接，不能通过编程改变
- ✱ 编程连接，可以通过编程将其断开
- ⊥ 断开





缓冲器

  

同相输出

  


反相输出

  

互补输出



(2) 逻辑结构示意图

 

2^n 个与门构成 n 位二进制译码器，输出 2^n 个最小项。

$$Z_0 = m_1 + m_i + m_{2^n-1} = D_0$$


$$Z_1 = m_0 + m_1 + m_i = D_1$$

$$\vdots \quad Z_{b-1} = m_0 + m_1 + m_i + m_{2^n-1} = D_{b-1}$$




二、ROM 的基本工作原理


1. 电路组成

 

二极管与门

 

二极管或门

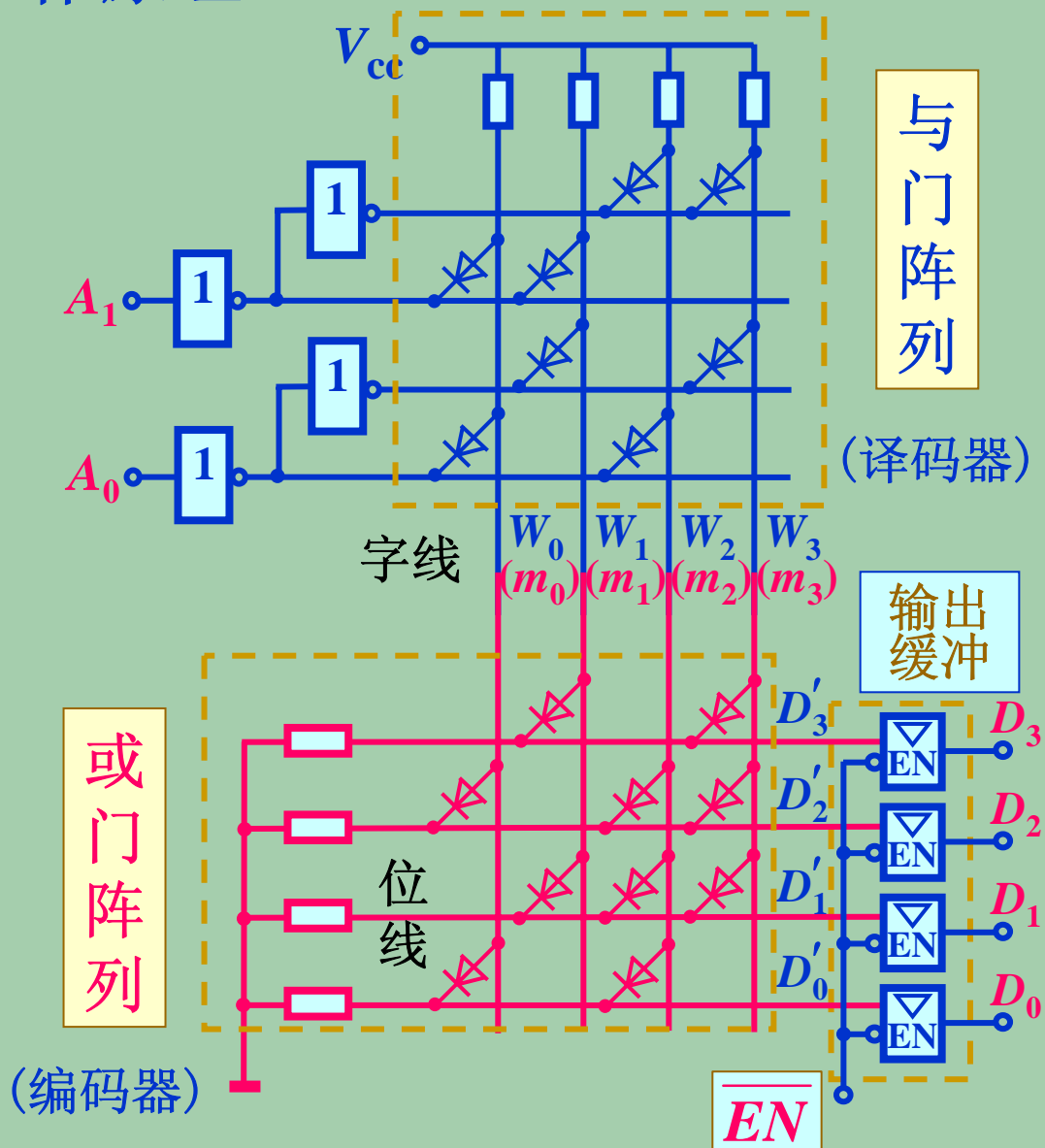



2. 工作原理

输出信号的逻辑表达式

字线: $W_0 = m_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$

$$W_1 = m_1 = \overline{A_1} A_0$$

$$W_2 = m_2 = A_1 \overline{A_0}$$

$$W_3 = m_3 = A_1 A_0$$

位线:


$$D_0 = W_0 + W_2 = m_0 + m_2$$

$$= \overline{A_1} \overline{A_0} + A_1 \overline{A_0} = \overline{A_0}$$

$$D_1 = W_1 + W_2 + W_3 = \overline{A_1} + A_0$$

$$D_2 = W_0 + W_2 + W_3 = \overline{A_0} + A_1$$

$$D_3 = W_1 + W_3 = A_0$$

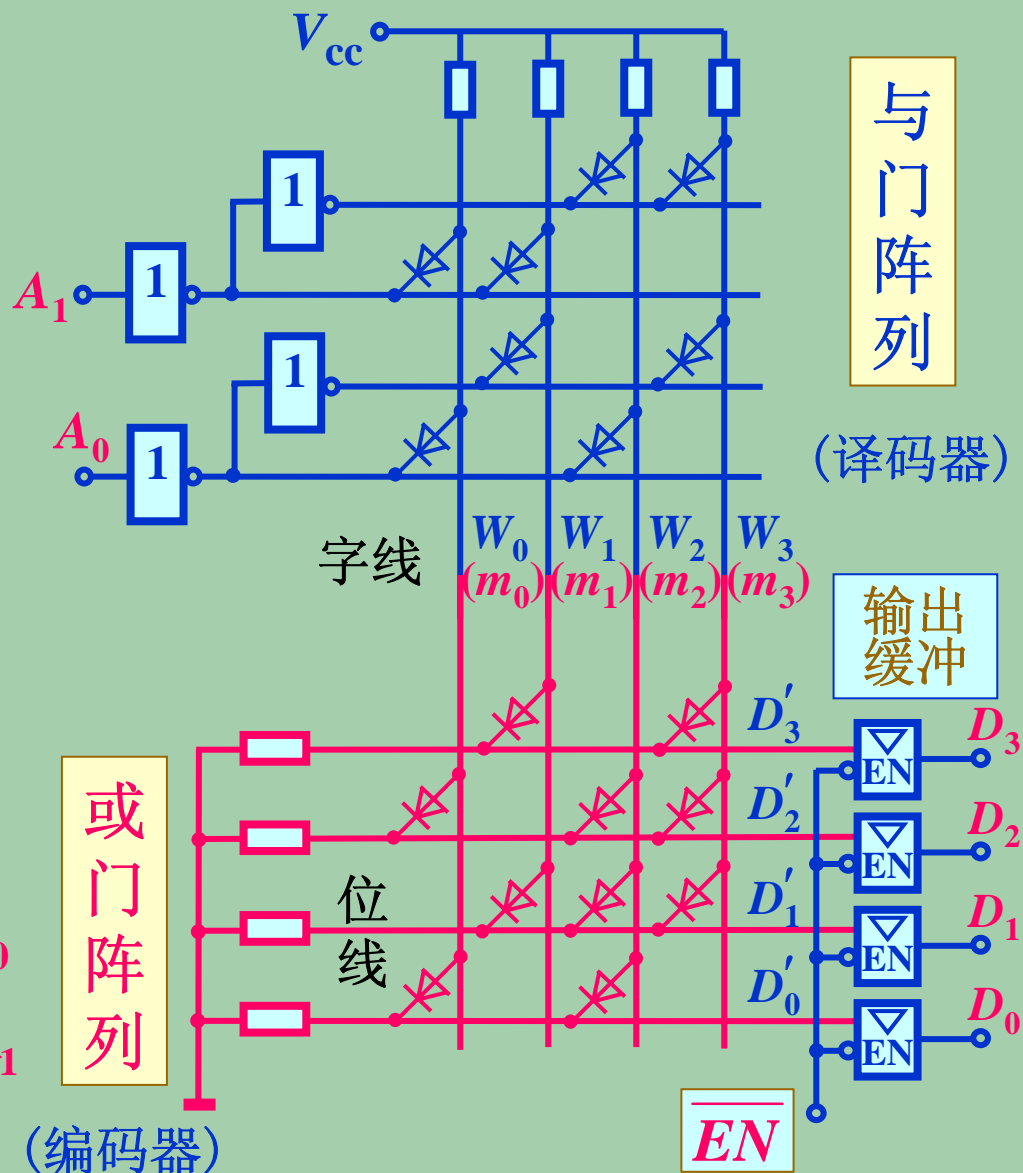



3. 功能说明

(1) 存储器

输出信号的真值表

A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

输入
变量

输出
函数

(2) 函数发生器

输入变量 A_1 A_0

输出函数 D_3 D_2 D_1 D_0

(3) 译码编码

A_1	A_0	字线	编码
0	0	W_0	0 1 0 1
0	1	W_1	1 0 1 0
1	0	W_2	0 1 1 1
1	1	W_3	1 1 1 0



3.6.2 ROM 应用举例及容量扩展

一、ROM 应用举例


[例 3.6.2] 用 ROM 实现
以下逻辑函数

$$Y_1 = \sum m(2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15)$$

$$Y_2 = \sum m(6, 7, 10, 11, 14, 15)$$

$$Y_3 = \sum m(0, 3, 6, 9, 12, 15)$$

$$Y_4 = \sum m(7, 11, 13, 14, 15)$$

 



二、ROM 容量扩展

1. 存储容量 存储器存储数据的能力，为存储器含存储单元的总位数。

存储容量 = 字数 × 位数 字 — word 位 — bit

1k × 1 : 1024 个字 每个字 1 位 存储容量 **1 k**

1k × 4 : 1024 个字 每个字 4 位 存储容量 **4 k**

256 × 8 : 256 个字 每个字 8 位 存储容量 **2 k**

64 k × 16 : 64 k 个字 每个字 16 位 存储容量 **1024 (1M)**

2. 存储容量与地址位数的关系

存储容量 **256 × 4** **256 = 2⁸** 8 位地址 4 位数据输出

存储容量 **8k × 8** **8k = 8 × 2¹⁰ = 2¹³** 13 位地址 8 位数据输出



3. 常用 EPROM

2764 : $8k \times 8$ (64k)

13 位地址输入: $A_0 \sim A_{12}$

8 位数据输出: $O_0 \sim O_7$


输出使能端 \overline{OE} $\begin{cases} 0 & \text{使能} \\ 1 & \text{输出呈高阻} \end{cases}$ 地址

片选端 \overline{CS} $\begin{cases} 0 & \text{ROM 工作} \\ 1 & (\overline{OE} \text{ 任意}) \text{ ROM} \\ & \text{不工作输出呈高阻} \end{cases}$

其他常用的 EPROM

27128 : $16k \times 8$ (128k) $16k = 16 \times 2^{10} = 2^{14}$

 
27256 : $32k \times 8$ (256k) $32k = 32 \times 2^{10} = 2^{15}$





4. ROM 容量的扩展

(1) 字长的扩展（位扩展）： 8 位 \rightarrow 16 位

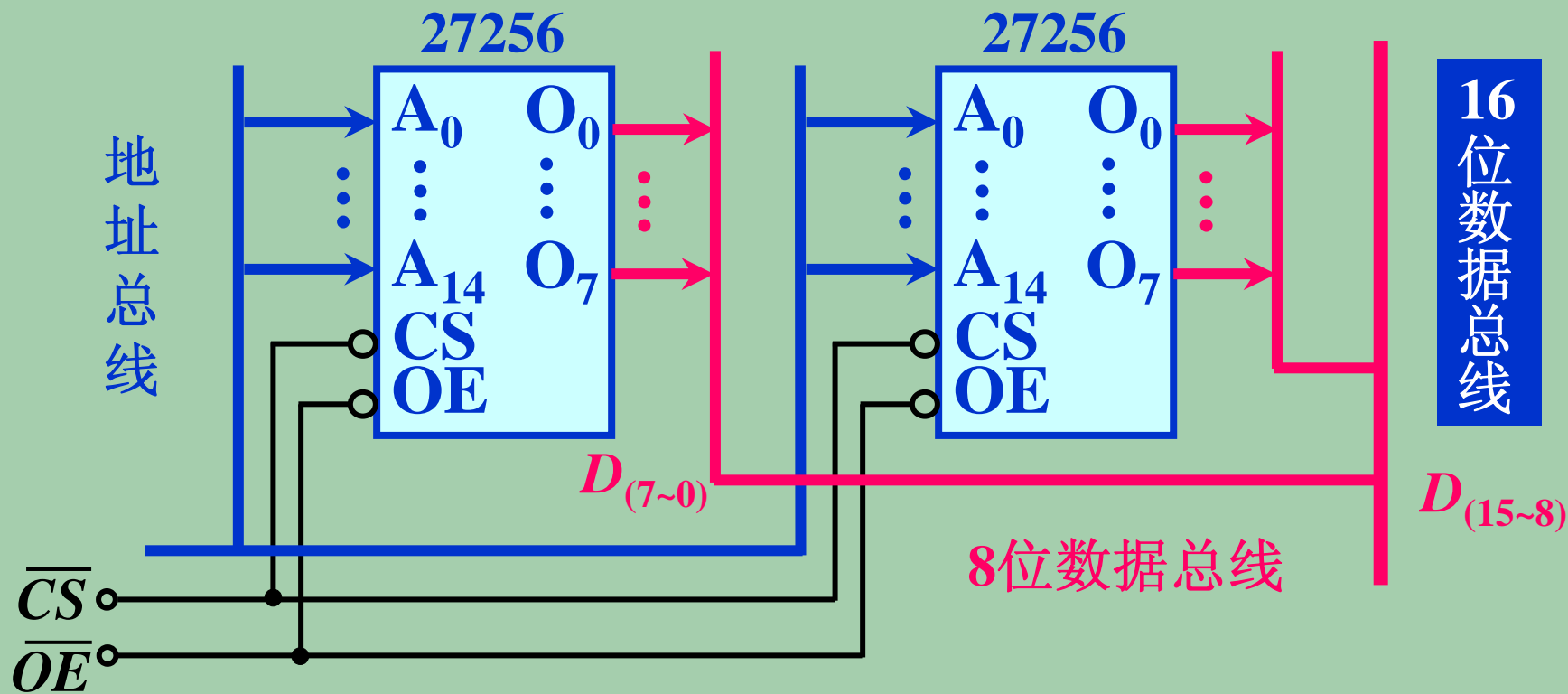

方法

地址线合并（共用）


输出使能端、片选端合并（共用）

数据输出端分为高 8 位和低 8 位



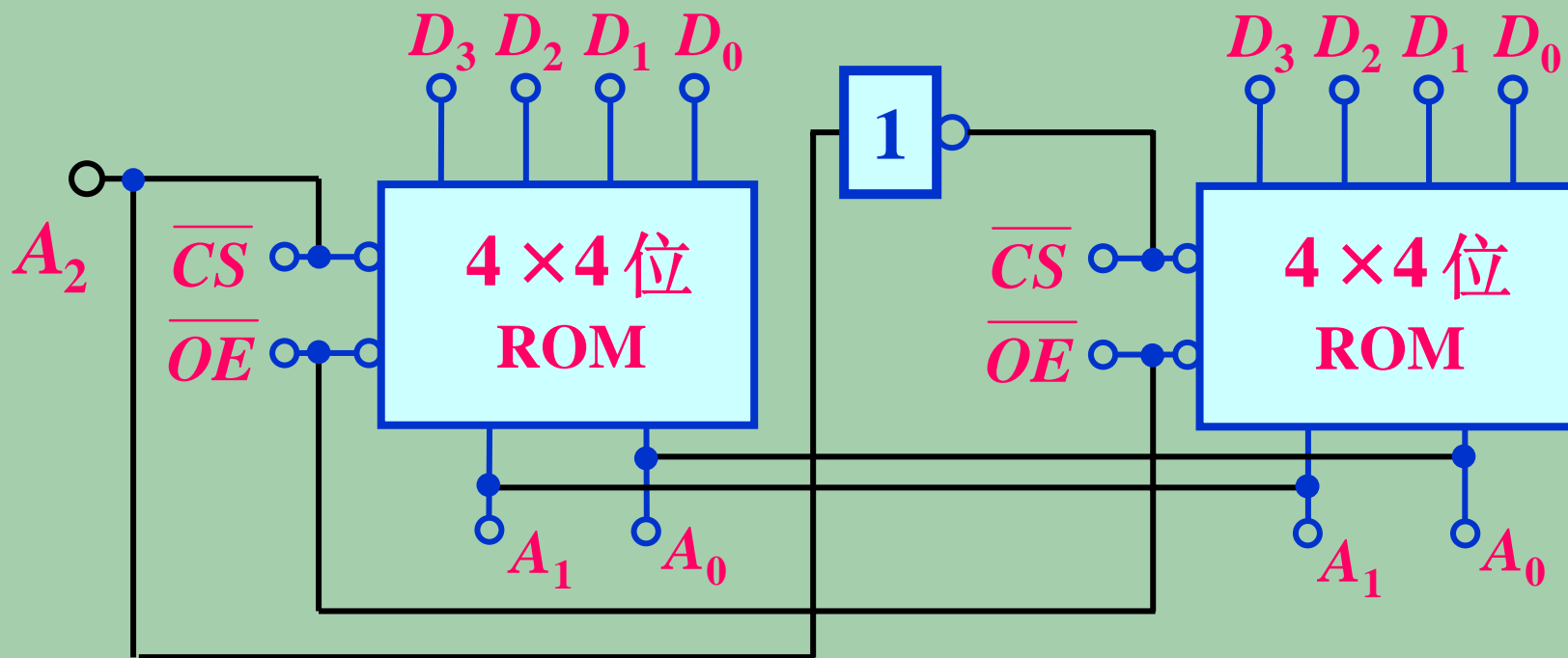(2) 字线的扩展（地址码的扩展 — 字扩展）

两片 $4 \times 4 \rightarrow 8 \times 4$: 增加一位地址 A_2



四片 $32\text{ k} \times 8 \rightarrow 4 \times 32\text{ k} \times 8$:

15 位地址输入 $A_0 \sim A_{14}$ 增加两位地址 $A_{15} A_{16}$

经过 2 线-4 线译码控制四个芯片的 \overline{CS} （电路略）