

# 第十九章 稳恒电流和电路

19.1 解: (1)  $P_{\text{总}} = U_{\text{额}} I = 40 \times 5 = 200 \text{ W}$

(2)  $P_{\text{热}} = I^2 r = 5 \times 5 \times 1 = 25 \text{ W}$

(3)  $P_{\text{机}} = P_{\text{总}} - P_{\text{热}} = 200 - 25 = 175 \text{ W}$

19.2 解: 设电流方向如图 19.2 所示, 网孔回路方向如图所示, 由回路方程

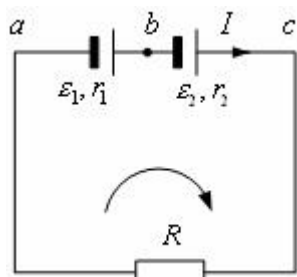


图 19.2

$$-\varepsilon_1 + Ir_1 - \varepsilon_2 + Ir_2 + IR = 0$$

$$I = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{r_1 + r_2 + R} = \frac{16}{3 + 1 + 4} = 2 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad U_{ab} &= -\varepsilon_1 + Ir_1 \\ &= -6 + 2 \times 3 = 0 \text{ (V)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad U_{ac} &= -\varepsilon_1 + Ir_1 - \varepsilon_2 + Ir_2 \\ &= -6 + 2 \times 3 - 10 + 2 \times 1 = -8 \text{ (V)} \end{aligned}$$

$$(3) \quad U_{cb} = \varepsilon_2 - Ir_2 = 10 - 2 \times 1 = 8 \text{ (V)}$$

19.3 解: 取电流方向和网孔回路巡行方向如图 19.3 所示

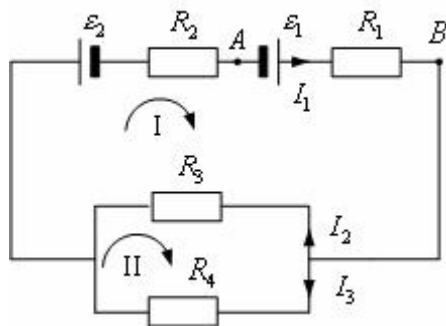


图 19.3

$$\begin{cases} -I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ \varepsilon_2 + I_1 R_2 - \varepsilon_1 + I_1 R_1 + I_2 R_3 = 0 \\ -I_2 R_3 + I_3 R_4 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{28}{33} \text{ A} \quad 0.85 \text{ A} \quad \text{通过 } R_1 \text{ 和 } R_2 \text{ 的电流}$$

$$I_2 = \frac{16}{33} \text{ A} \quad 0.48 \text{ A} \quad \text{通过 } R_3 \text{ 的电流}$$

$$I_3 = \frac{4}{11} \text{ A} \quad 0.36 \text{ A} \quad \text{通过 } R_4 \text{ 的电流}$$

$$\begin{aligned} U_{AB} &= -\varepsilon_1 + I_1 R_1 \\ &= -6 + \frac{28}{33} \times 1 = 5.15 \text{ V} \end{aligned}$$

19.4 解：（1）选择回路绕行方向和电流方向如图 19.4

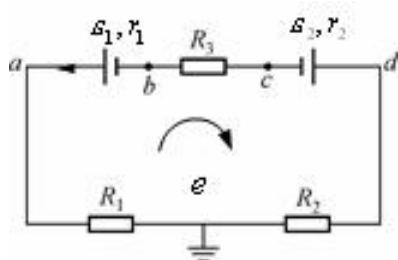


图 19.4

$$\therefore \varepsilon_1 - Ir_1 - IR_3 - \varepsilon_2 - Ir_2 - IR_2 - IR_1 = 0$$

$$I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{r_1 + r_2 + R_1 + R_2 + R_3} = \frac{18}{9} = 2 \text{ A}$$

$$(2) \quad U_{ae} = IR_1 = 2 \times 2 = 4 \text{ V}$$

$$U_{ae} = U_a - U_e$$

$$U_a = U_{ae} + U_e = 4 + 0 = 4 \text{ V}$$

$$U_{be} = -\varepsilon_1 + Ir_1 + IR_2 = -24 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = -16 \text{ V}$$

$$U_b = U_{be} + U_e = -16 + 0 = -16 \text{ V}$$

$$U_{bc} = -IR_3 = -2 \times 3 = -6 \text{ V}$$

$$U_b - U_c = U_{bc}$$

$$U_c = U_b - U_{bc} = -16 + 6 = -10 \text{ V}$$

$$U_{cd} = -\varepsilon_2 - Ir_2 = -6 - 2 \times 1 = -8 \text{ V}$$

$$U_d = U_c - U_{cd} = -10 + 8 = -2 \text{ V}$$

$$(3) \quad U_{ab} = \varepsilon_1 - Ir_1 = 24 - 2 \times 2 = 20 \text{ V}$$

$$U_{dc} = \varepsilon_2 + Ir_2 = 6 + 2 \times 1 = 8 \text{ V}$$

19.5 解：电流方向和回路绕行方向如图 19.5

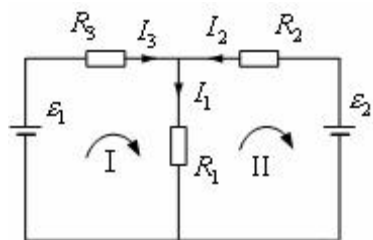


图 19.5

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ -\varepsilon_1 + I_3 R_3 + I_1 R_1 = 0 \\ -I_2 R_2 + \varepsilon_2 - I_1 R_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ 4I_1 + 3I_3 = 2 \\ 4I_1 + 2I_2 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{7}{26} \text{ A} \\ I_2 = -\frac{1}{26} \text{ A} \\ I_3 = \frac{4}{13} \text{ A} \end{cases}$$

$$P_1 = I_3 \varepsilon_1 = \frac{4}{13} \times 2 = \frac{8}{13} \text{ W}$$

$$P_2 = I_2 \varepsilon_2 = -\frac{1}{26} \times 1 = -\frac{1}{26} \text{ W}$$